

Circuit 1

$$V_A = 6.97V$$

$$V_S = 12.0V$$

$$I = 1.00mA$$

$$V_{R_1+R_2} = V_S - V_A = 12.0V - 6.97V = 5.03V$$

$$R_1 + R_2 = \frac{V_{R_1+R_2}}{I} = \frac{5.03V}{1.00mA} = 5.03k\Omega = 4.70k\Omega + 330\Omega$$

$$R_3 = \frac{V_A}{I} = \frac{6.97V}{1.00mA} = 6.97k\Omega = 6.80k\Omega + 180\Omega$$

$$R_1 = 4.70k\Omega$$

$$R_2 = 330\Omega$$

$$P_{R_3} = I^2 \cdot R_3 = (1.00mA)^2 (6.97k\Omega) = 6.97mW$$

$$P_{R_1} = I^2 \cdot R_1 = (1.00mA)^2 (4.70k\Omega) = 4.70mW$$

$$P_{R_2} = I^2 \cdot R_2 = (1.00mA)^2 (330\Omega) = 330\mu W$$

$$P_{max} = 0.5W \rightarrow P_{90\%} = 400mW$$

$$V_{expected} = 6.97V$$

$$V_{actual} = 6.9758V = 6.98V$$

$$Error \% = \frac{V_{actual}}{V_{expected}} \cdot 100 - 100 = 0.143\%$$

Circuit 2

$$V_S = 8.00V$$

$$I_{R1} = 17.4 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = 16.2 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = 45.0 \text{ mA}$$

$$R_1 = \frac{V_S}{I_{R1}} = \frac{8.00V}{17.4 \text{ mA}} = 459.77 \Omega = 390.00 \Omega + 68.00 \Omega$$

(R₁) (R_{1b})

$$R_2 = \frac{V_S}{I_{R2}} = \frac{8.00V}{16.2 \text{ mA}} = 493.83 \Omega = 470.00 \Omega + 22.00 \Omega$$

(R₂) (R_{2b})

$$R_3 = \frac{V_S}{I_{R3}} = \frac{8.00V}{45.0 \text{ mA}} = 177.78 \Omega = 150.00 \Omega + 27.00 \Omega$$

(R₃) (R_{3b})

$$P_{R1} = I_{R1}^2 \cdot R_1 = (17.4 \text{ mA})^2 (459.77 \Omega) = 139.20 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = I_{R2}^2 \cdot R_2 = (16.2 \text{ mA})^2 (493.83 \Omega) = 129.60 \text{ mW}$$

$$P_{R3} = I_{R3}^2 \cdot R_3 = (45.0 \text{ mA})^2 (177.78 \Omega) = 360.00 \text{ mW}$$

	Expected	Actual	Error %
I_{R1}	17.4 mA	17.5 mA	5.75 %
I_{R2}	16.2 mA	16.3 mA	6.17 %
I_{R3}	45.0 mA	44.4 mA	-13.3 %

$$\text{Error} = \frac{\text{Actual} - \text{Expected}}{\text{Expected}} \cdot 100$$